

UNIVERSITETI I PRISHTINËS
FAKULTETI I INXHINIERISË ELEKTRIKE DHE KOMPJUTERIKE
DEPARTAMENTI I KOMPJUTERIKËS



Lënda: Arkitektura e kompjuterëve
Implementimi I Single Cycle CPU 16 bitëshe

Profesor: Valon Raça

Grupi: 12


Student	ID
Erna Hula	200714100110
Shefket Bylygbashi	200714100079
Ofertë Ramadani	200714100098
Rina Bekolli	200714100111
Vanesa Aliu	200714100099

HYRJE

Qëllimi i detyrës është dizajnimi i një CPU 16-bitëshe e cila është e implementuar në Single-Cycle Datapath me anë të veglës Verilog.

Procesi i krijimit të CPU-së ndahet në dy pjesë:

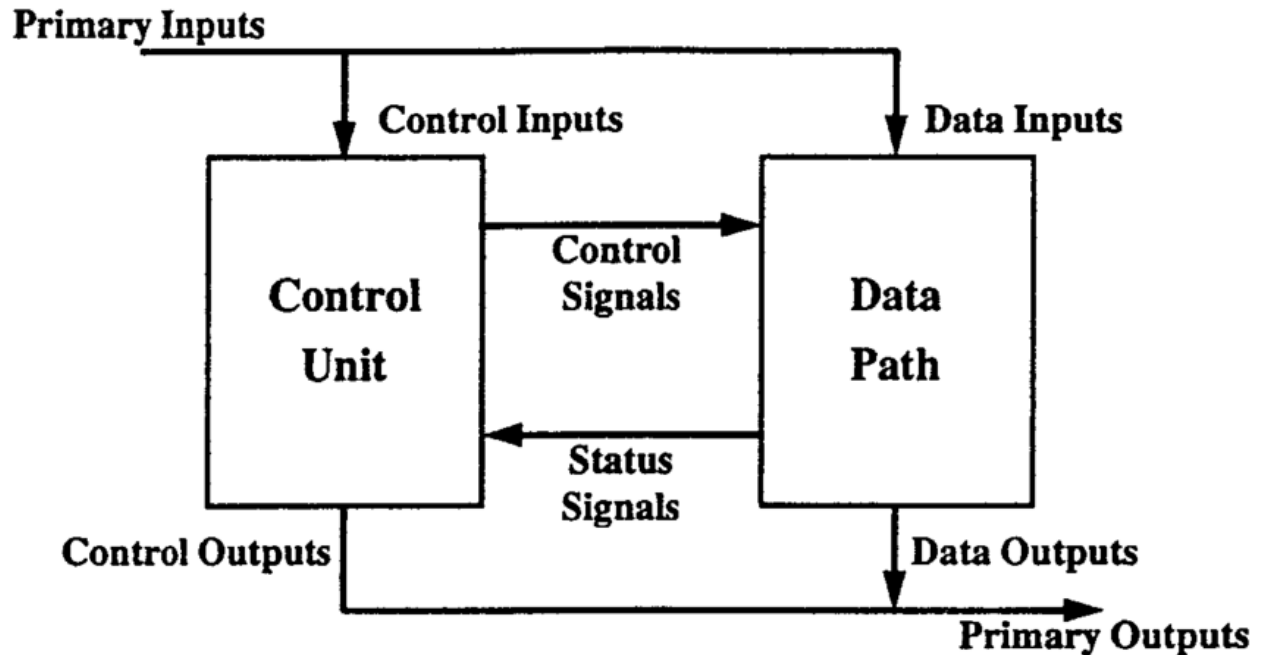1. Krijimi I DataPath
2. Dizajnimi I Control Unit



Krijimi I datapath perfshin lidhjen e komponentave te procesorit që kryejnë operacione aritmetike si dhe ruajtjen e te dhënave.

Elementet përbërëse të Datapath janë:

- ALU 16 bitëshe

Një ALU është pjesa themelore e një CPU-je ku kryhen veprimet aritmetike dhe logjike mbi operandët në bazë të udhëzimeve kompjuterike. Përkrah numra me gjatësi 16 bitëshe. Fillimisht është krijuar ALU 1 bitëshe ku pastaj janë lidhur në seri 16 ALU 1 bitëshe përmes metodës RippleCarry.

- ALU Controller

Në Alu Control përmes ALUOp përcaktojmë se çfarë operacione dëshirojmë të kryejmë.

- Instruction memory

Instruction Memory shërben për të ruajtur udhëzimet e një programi dhe udhëzimet të furnizimit me të dhëna nga një adresë. Instruksionet të cilat i përkrah CPU-ja, sipas kërkesave të detyrës, janë instruksionet e formatit I dhe formatit R. Instruksionet e formatit R e kanë op code-in e specifikuar, kurse veprimet që kryhen pastaj variojnë në bazë të pjesës së fundit, pjesës së funct e cila është 4 bitëshe.

Formati i instruksionit të R-formatit: opcode-000 rs-xxx rt-xxx rd-xxx funct -xxxx

- PC

PC (Program Counter) është një regjistrë që mban adresën e instruksioneve të tanishme.

- Register file

Për të mbështetur udhëzimet e formatit R, do të na duhet të shtojmë një element memorik të quajtur register file, i cili është një koleksion regjistrave i lexueshëm/shkrueshëm. Gjithsej ka 8 regjistra. Ka të implementuar dy multiplekserë për zgjedhjen e rs dhe rt-së dhe një dekoder i cili vendos në cilin regjistrë të shkruajmë, pastaj në atë regjistrë vendosen të dhënat që vijnë në writedata.

- Data memory

Elementi data memory ka funksionalitet leximin dhe shkrimin e të dhënave në / nga kujtesa. Ka dy hyrje. Një për adresën e vendndodhjes së memories hyrëse, tjetra për të dhënat që shkruhen në memorie nëse është e mundshme. Dalje janë të dhënat e lexuara nga memoria sipas vendndodhjes që po i adresohemi, nëse është e çasshme. Leximet dhe shkrimet sinjalizohen (kontrollohen) nga MemRead dhe MemWrite, përkatësisht, për të cilën duhet të pohohet veprimi përkatës që do të kryhet.

- Multiplexer

Është një pajisje që zgjedh midis disa sinjaleve hyrëse analoge ose digjitale dhe e përcjell atë në një linjë të vetme daljeje.

Organizimi I fajllave:

Projekti ndahet në folderin Kodi i cili përmban të gjitha fajllat që përmbajn kod dhe në folderin Test të gjitha fajllat për testim.

1.Komponentat që i kemi përdorur për dizajnimin e Single-Cycle-CPU:

- Mux2ne1

Multiplekser I thjeshtë, ka dy hyrje dhe nje bit selektues, te gjitha janë një bitëshe, ka një output e cila varet nga biti selektues, kur është zero zgjedh inputin e parë, përndryshe zgjedh inputin e dytë:

```
assign Dalja = S ? Hyrja1 : Hyrja0;
```

- Mux6ne1

Përmban 6 inputs dhe nje output I cili varet nga 3 bita kontrollues permes te cilit zgjedhet operacioni perkates :

```
assign Dalja = S[2] ? (S[1] ? (S[0] ? Hyrja4 : Hyrja5) : (S[0] ? Hyrja2 : Hyrja2)) : (S[1] ? (S[0] ? Hyrja3 : Hyrja1) : (S[0] ? Hyrja2 : Hyrja0));
```

- Mbledhesi_1bit

Mbledhësi i plotë 1 bitësh merr si hyrje dy bita A dhe B, poashtu edhe bartjen, në dalje vendos shumën dhe vendos mbetjen e cila do shërbejë tek mbledhësi me ripple carry si bartje për mbledhësin tjetër.

Qarku për shumën është xor mes A, B dhe bartjes (CIN) kurse mbetja është

$$A*B+A*CIN+B*CIN \quad (A\&B \quad | \quad CIN\&A \quad | \quad CIN\&B)$$

- Mbledhesi_16bit

Ka dy hyrje 16bit-ësh A,B një hyrje 1 bit-ësh per Carryout dhe rezultatin 16 bit-ësh.

Formohet nga 16 mbledhësa 1 bit permes metodes RippleCarry.

- ALU_1b

Ky si hyrje ka A,B,CIN,BINVERT,LESS,ALUCtrl dhe output rezultatin dhe cout, kjo ALU sherben per ndërtimin e ALU 16 bit-ëshe.

Veprimet që kryen dhe shoqërimi i daljes:

```
assign teliDHE = A & mB;  
assign teliOSE = A | m;  
assign teliXOR = A ^ mB;  
SLTI slti(A, mB, LESS);  
mbledhesi_1b mbledhesi(A, mB, CIN, COUT, teliMBL);
```

- ALU_16b

Si input përmban telat hyrës A, B 16-bitësh, BNegate, ALUOp dhe si output ka zero, overfloë, carryout dhe rezultatin 16bitësh.

Perbëhet nga lidhja e 16 ALU 1bitëshe sipas metodës RippleCarry ku COUT i ALU-së paraprake paraqet CIN për ALU-në e rradhës. Dhe gjithashtu kemi inputin zero ku përmes saj kuptojmë se a janë inputet (A,B) të barabarta apo jo, dhe përmes overfloë kuptojmë se a e ka rezultati shenjë të ndryshme me telat hyrës A, B.

- ALUControl

Si input ka ALUOp 2-bitësh, Funct 4-bitësh, OPCODE 3-bitësh dhe output ALUCtrl 4-bitësh. Përmes ALUOp përcaktojmë se çfarë operacioni dëshirojmë të kryejmë ku edhe sipas kërkesave ALUCtrl merr vlera specifike të komandave të ndryshme sikurse mbledhje, zbritje etj.

- CONTROL UNIT

Merr si hyrje 3 bita të opcode, që i merr nga instruction memory, pastaj përmes: `always @(OPCODE)`. Shqyrton kur kemi instruksione R apo I format dhe në varësi të instruksionit vendos bitat dalës përkatës.

- INSTRUCTION MEMORY

Merr një hyrje 16 bitëshe nga PC, e cila paraqet adresën e instruksionit, dhe një output 16 bitësh që paraqet instruksionin e caktuar, këtu kemi lexuar prej fajllit të jashtëm ku kemi vendosur instruksionet:

```
initial $readmemb("instMemory.mem", iMem);  
assign Instruction = {iMem[PC], iMem[PC+1]};
```

Rreshti i fundit vlen pasi që adresat i kemi 8 bitëshe, kurse dalja 16 bit, i bie se duhet të marr dy rreshta të adresës nga memoria.

InstMemory është në numra binar dhe është 128 bajt, ku dhjetë bajtat e parë janë të rezervuar kurse nga bajti i 10 kemi shkruar instruksionet për ekzekutim nga memoria.

Tek fajlli instMemory.mem gjenden instruksionet:

```
add $r1, $zero, $zero 0000_0000_0001_0000
lw $r2, 4($r1) 1010_0101_0000_0100
xor $r1, $r2, $r3 0000_1001_1001_1101
bne $r2, $zero, kercimi 1110_1000_0000_0001
andi $r3, $r1, 5 0010_0101_1000_0101
kercimi: sw $r3, 4($r2) 1100_1001_1000_0100
addi $r4, $r3, 4 0110_1110_0000_0100
slti $r5, $r4, 2 1001_0010_1000_0010
mod $r6, $r5, $r4 0001_0110_0110_001
```

- Register File

-3 hyrje 3 bitëshe, që mbajnë adresat e regjistrave RS,RT,RD, 2 hyrje 2 bitëshe që paraqesin RegWrite dhe clock, në dalje 3 dalje 16 bitëshe, WriteData, ReadRS, ReadRT Ku ReadRS/ReadRT shërbejnë për të lexuar të dhënat nga regjistrat e përcaktuar në RS dhe RD ndërsa WriteData paraqet të dhënën e cila do të shkruhet ndërsa clock dhe RegWrite përcaktojnë se a mundemi të shënojmë në register file apo jo. Numri i regjistrave do të jetë 8 dhe regjistrat do të jenë të gjatësisë 16 bit.

- DataMemory

Si hyrje kemi: Adresa(16bitë-sh që vje nga ALU),WriteData(16bitë-sh nga regjistri),MemWrite,MemRead,clock dhe outputin 16bitësh ReadData.

Sikurse instruction memory dhe kjo lexon nga një fajll I jashtëm por për dallim nga I.M është se këtu mundemi edhe të shkruajmë të dhëna pra:

```
$Writememh("dataMemory.mem",dataMem);
```

```
dataMem[Adresa] <= WriteData[15:8];
```

```
dataMem[Adresa+1] <= WriteData[7:0];
```

-dataMem[] paraqesin adresat në memorie që janë 8 bitëshe, pra nëse shënojmë të dhëna 16 bitëshe ajo duhet të ruhet në dy rreshta të memories, e njëjta logjikë vlen edhe për daljen:

```
assign ReadData = {dataMem[Adresa],dataMem[Adresa+1]};
```

- CPU

```
assign PC_Initial = 16'd10;
```

Bartim parametrat tek instruction memory, datapath dhe UI control, me këto pjesë kompletohet CPU.


Pamje nga Testimi I ALU-së Kryesore

```
//AND
○ #0 A=16'd5; B=16'd5;ALUCtrl=3'b000; BNegate=1'b0;
○ #10 A=16'd6; B=16'd3;ALUCtrl=3'b000;BNegate=1'b0;
//OR
○ #10 A=16'd5; B=16'd5;ALUCtrl=3'b010;BNegate=1'b0;
○ #10 A=16'd6; B=16'd3;ALUCtrl=3'b010;BNegate=1'b0;
//ADD
○ #10 A=16'd10; B=16'd20;ALUCtrl=3'b100;BNegate=1'b0;
○ #10 A=16'd10; B=16'd40;ALUCtrl=3'b100;BNegate=1'b0;
//SUB
○ #10 A=16'd10; B=16'd10;ALUCtrl=3'b100;BNegate=1'b1;
○ #10 A=16'd20; B=16'd10;ALUCtrl=3'b100;BNegate=1'b1;
//XOR
○ #10 A=16'd5; B=16'd5;ALUCtrl=3'b011;BNegate=1'b0;
○ #10 A=16'd6; B=16'd3;ALUCtrl=3'b011;BNegate=1'b0;

//SLTI
○ #10 A=16'd1; B=16'd3; ALUCtrl=3'b001;BNegate=1'b0;
○ #10 A=16'd5; B=16'd3; ALUCtrl=3'b001;BNegate=1'b0;

○ #10 $stop;
end

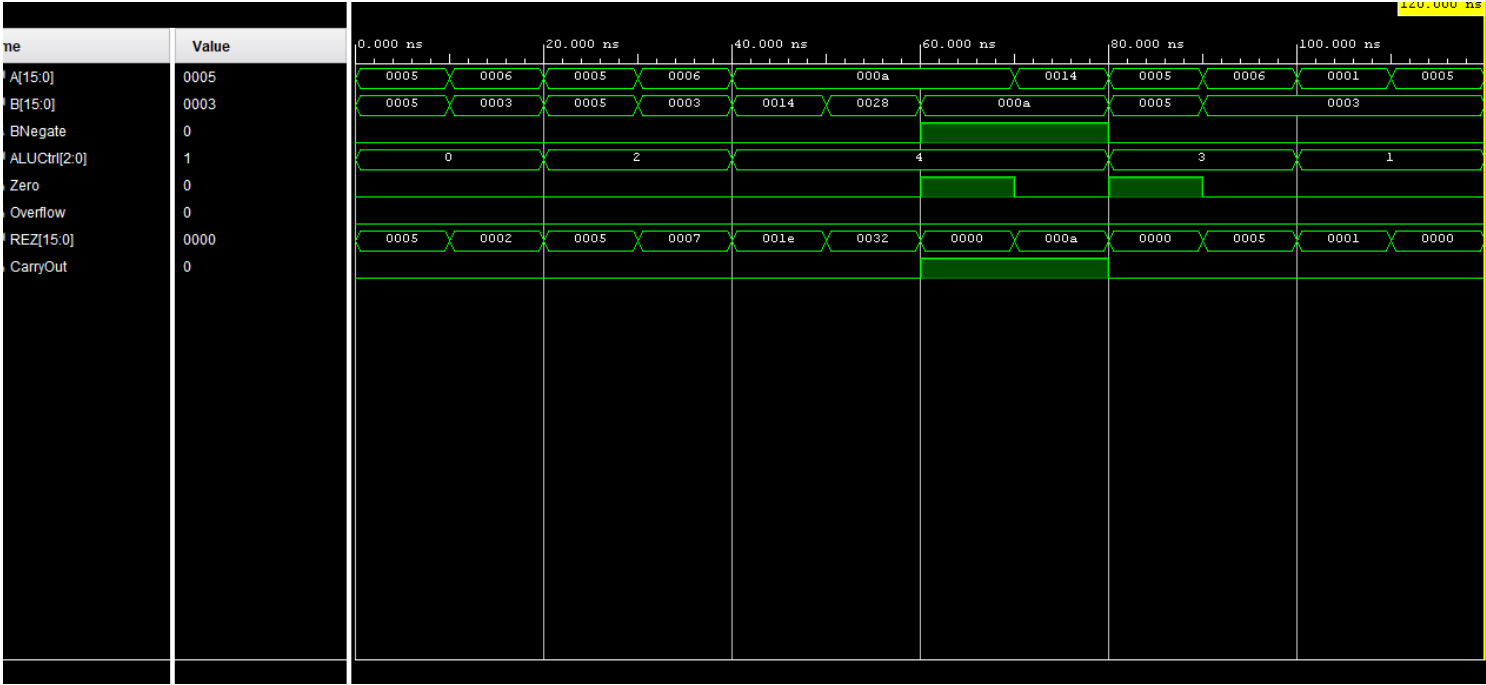ALU_Extra ALUExtraTest(A,B,BNegate,ALUCtrl,Zero,Overflow,REZ,CarryOut);
```



Përfundim

Punimi I kësaj detyre, që ishte ndoshta më e detajuar sesa menduam fillimisht, konsiderojmë se na ka shërbyer që në mënyrë më të thellë të kuptojmë mënyrën e funksionimit të një CPU-je, ndonëse shumë më e thjeshtë se CPU-të që përdoren në ditët e sotme.

Burimet e siguruara nga profesori i lëndës, duke veçuar ushtrimet e mbajtura, fajllat e CPU-së 32 bitëshe dhe video ligjeratat përkatëse ishin pikënisje shumë e mirë për ne dhe na ndihmuan dukshëm gjatë punës, duke na dhënë një vullnet të shtuar për të përfunduar detyrën. Prandaj, jemi shumë falenderues për korrektësinë e treguar.